

پارسا محمدپور – ۹۸۲۴۳۰۵۰

پویا جهانگیری – ۹۸۲۴۳۰۷۶

گزارش آزمایش:

در این جلسه با توجه به اینکه در پیش گزارش آزمایش قبلی، کار پیاده‌سازی کد `vhdl` و تست کردن ماژول `alu` در مدل‌سیم انجام شد، بعد از توضیح کوتاهی در باب پیاده‌سازی آن، به سراغ کارهای صورت گرفته در این جلسه می‌رویم.

۱- پیاده‌سازی ماژول `alu`:

با توجه به صورت سوال، ماژول `alu` را پیاده‌سازی کردیم. طوریکه ورودی آن، دو تا عدد هشت بیتی علامت دار به همراه یک بیت `Operation` باشد، و همچنین خروجی آن نیز یک عدد هشت بیتی خروجی به همراه سه بیت گفته شده دیگر باشد. سپس به ازای تمام خروجی‌های ممکن، یک سیگنال تعریف کردیم و هرکدام از این سیگنال‌های مورد نظر را به نحو گفته شده پر کردیم. سپس با توجه به اینکه ورودی `operation` چه حالتی داشته است، یکی از این سیگنال‌ها را به خروجی `assign` کردیم. کدهای مربوطه در فایل مربوط به جلسه قبلی نیز قرار داده شده است، اما دوباره آنها را در اینجا می‌آوریم:

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity alu is
6  port(
7      op : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
8      a,b : in SIGNED(7 downto 0);
9      z: out SIGNED(7 downto 0);
10     OV, Cout, Sign : OUT std_logic
11 );
12 end alu;
13
14 architecture bhv of alu is
15     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
16
17     signal a_plus_b, a_minus_b, a_and_b, a_or_b, a_xor_b, a_not, a_one_shift_right, b_one_shift_left, z_res : SIGNED(7 downto 0);
18
19 begin
20     a_plus_b <= a + b;
21     a_minus_b <= a - b;
22     a_or_b <= a or b;
23     a_xor_b <= a xor b;
24     a_and_b <= a and b;
25     a_not <= not a;
26     a_one_shift_right <= a srl 1;
27     b_one_shift_left <= b sll 1;
28
29     z_res <= a_plus_b when op = "000" else
30         a_minus_b when op = "001" else
31         a_and_b when op = "010" else
32         a_or_b when op = "011" else
33         a_xor_b when op = "100" else
34         a_not when op = "101" else
35         a_one_shift_right when op = "110" else
36         b_one_shift_left when op = "111";
37
38     Cout <= ((a(7) and b(7) and (not z_res(7))) or ((not a(7)) and (not b(7)) and z_res(7))) when op = "000" else
39         ((a(7) and (not b(7)) and z_res(7)) or ((not a(7)) and b(7) and (not z_res(7))))when op = "001" else '0';
40     z <= z_res(7 downto 0);
41     OV <= ((a(7) and b(7) and (not z_res(7))) or ((not a(7)) and (not b(7)) and z_res(7))) when op = "000" else
42         ((a(7) and (not b(7)) and z_res(7)) or ((not a(7)) and b(7) and (not z_res(7))))when op = "001" else '0';
43     Sign <= z_res(7);
44
45 end bhv;
```


در نوشتن فایل تست‌بنج به یک چالش برخورد کردیم و آن هم نحوه ورودی دادن برای ورودی‌های signed بود. که برای آن با توجه به سرچ‌های صورت گرفته، دیدیم باید مقدار ورودی را برحسب int به تابعی برای تبدیل int به unsigned دهیم که در ادامه کدهای مربوط به این بخش نیز قرار گرفته است. حال در ادامه کدهای فایل مربوط به تست‌بنج را قرار می‌دهیم:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY tb_alu IS
6  END tb_alu;
7
8  ARCHITECTURE behavior OF tb_alu IS
9
10     -- Component Declaration for the Unit Under Test
11
12     COMPONENT alu
13     PORT(
14         op : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
15         a,b : in SIGNED(7 downto 0);
16         s: out SIGNED(7 downto 0);
17         OV, Cout, Sign : OUT std_logic
18     );
19     END COMPONENT;
20
21     --Inputs & Outputs
22     signal a, b, s : SIGNED(7 downto 0);
23     signal op : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
24     signal OV, Cout, Sign : STD_LOGIC;
25     -- appropriate port name
26
27     BEGIN
28
29     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
30     uut: alu PORT MAP (
31         op => op,
32         a => a,
33         b => b,
34         s => s,
35         OV => OV,
36         Cout => Cout,
37         Sign => Sign
38     );
39
40     -- Stimulus process
41     stim_proc: process
42     begin
43
44         -- + Operation
45         a <= to_signed(40, 8);
46         b <= to_signed(57, 8);
47         op <= "000";
48         wait for 50 ns;
49         a <= to_signed(60, 8);
50         b <= to_signed(90, 8);
51         op <= "000";
52         wait for 50 ns;
53         a <= to_signed(60, 8);
54         b <= to_signed(-50, 8);
55         op <= "000";
56         wait for 50 ns;
57         a <= to_signed(-90, 8);
58         b <= to_signed(30, 8);
59         op <= "000";
60         wait for 50 ns;
61
62         -- - Operation
63         a <= to_signed(40, 8);
64         b <= to_signed(50, 8);
65         op <= "001";
66         wait for 50 ns;
67         a <= to_signed(60, 8);
68         b <= to_signed(-50, 8);
69         op <= "001";
70         wait for 50 ns;
71         a <= to_signed(-90, 8);
72         b <= to_signed(30, 8);
73         op <= "001";
74         wait for 50 ns;
75         a <= to_signed(-90, 8);
76         b <= to_signed(50, 8);
77         op <= "001";
78         wait for 50 ns;
79
80         -- & operation
81         a <= to_signed(25, 8);
82         b <= to_signed(67, 8);
83         op <= "010";
84
85         -- | operation
86         op <= "011";
87
88         -- XOR operation
89         op <= "100";
90
91         -- ~ operation
92         op <= "101";
93
94         -- >> operation
95         op <= "110";
96
97         -- << operation
98         op <= "111";
99
100        wait;
101    end process;
102
103
104    END;
105


```

 در ادامه نتیجه حاصل از شبیه سازی را قرار می دهیم:



۱- پیاده‌سازی شبیه‌سازی پروتئوس برای ماژول ALU:


حال به سراغ دیگر کارهای صورت گرفته در این جلسه می‌رویم. در این جلسه بعد از اینکه مقداری به بقیه بچه‌ها کمک کردیم و کارهای چند نفر را تحویل گرفتیم، به سراغ تسک بعدی رفتیم. در این جلسه از ما خواسته شده بود تا از ماژول آماده **alu** در پروتئوس استفاده کنیم و چند تا از ورودی‌های ممکن را ب آن بدهیم و در دو حالت آن را تست کنیم. در ادامه عکس‌های مربوط به این فعالیت را خواهیم آورد. ابتدا عکس مربوط به شاتیک مدار را می‌آوریم که به صورت زیر می‌باشد:

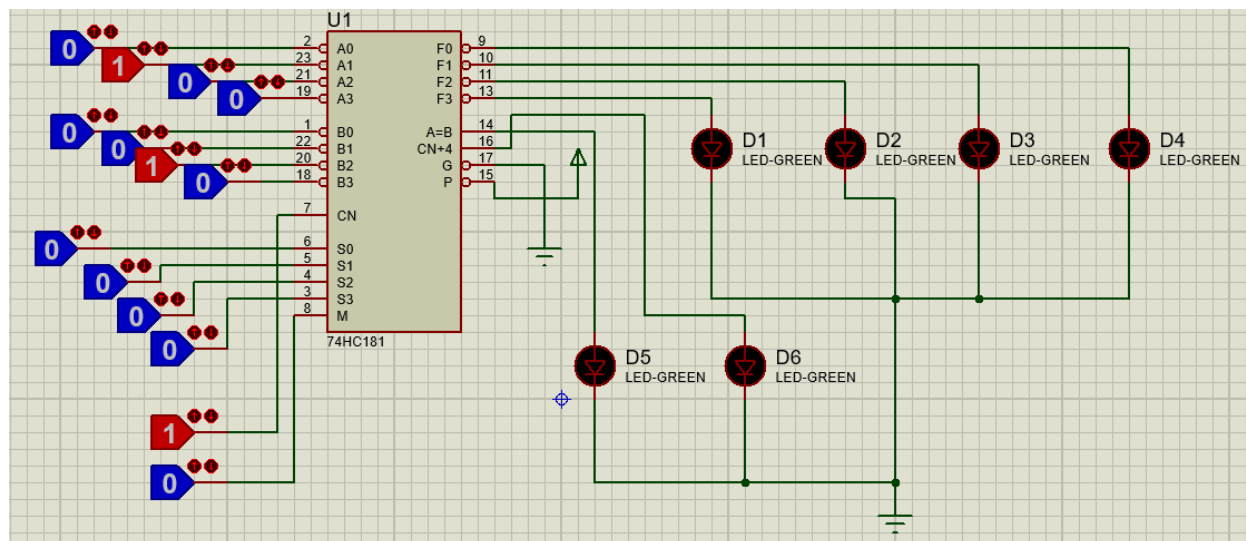


حال در ادامه به سراغ اعمال ورودی‌های مختلف **operation** یا همان **S** (در اینجا **S** می‌باشد) می‌رویم و برای هر دو حالت **arithmetic** و **logic** خروجی مورد نظر را قرار خواهیم داد. همچنین شایان ذکر است که برای استفاده از این ماژول (ماژول 74HC181) ابتدا سرچ کردیم و سپس چند فایل پی‌دی‌اف برای دیتاشیت این ماژول پیدا کردیم و سپس با کمک گرفتن از آن و همچنین کمک‌های استاد، به پیاده‌سازی آن پرداختیم. در ادامه عکس حالت‌های مختلف **operation** در خروجی‌های متناظر با آن قرار داده شده است:

• ورودی 0000:

○ Arithmetic:

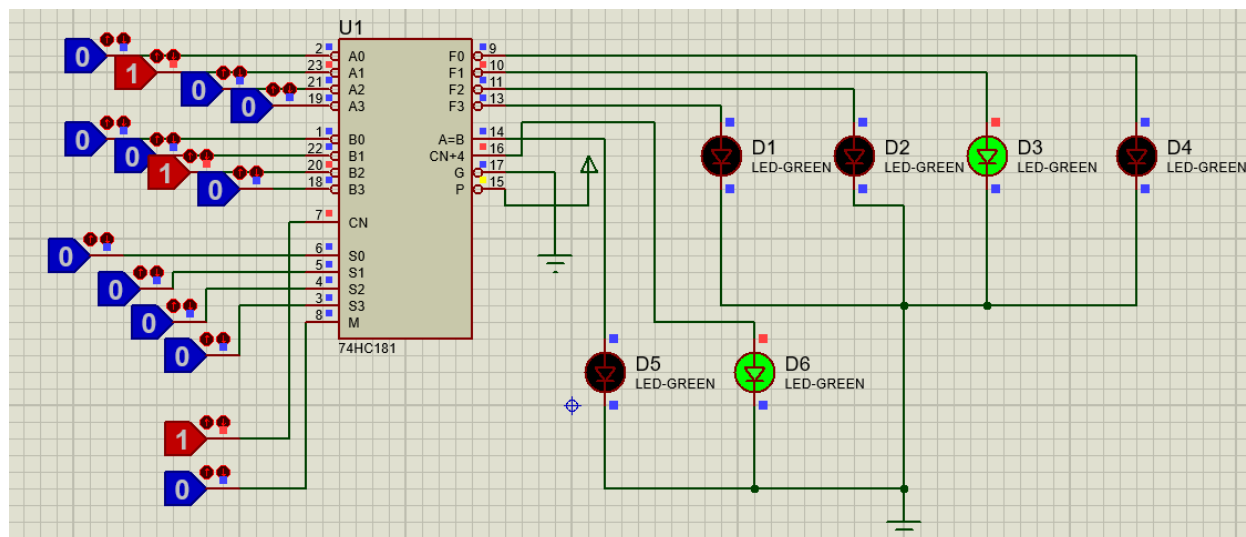


Logic ○

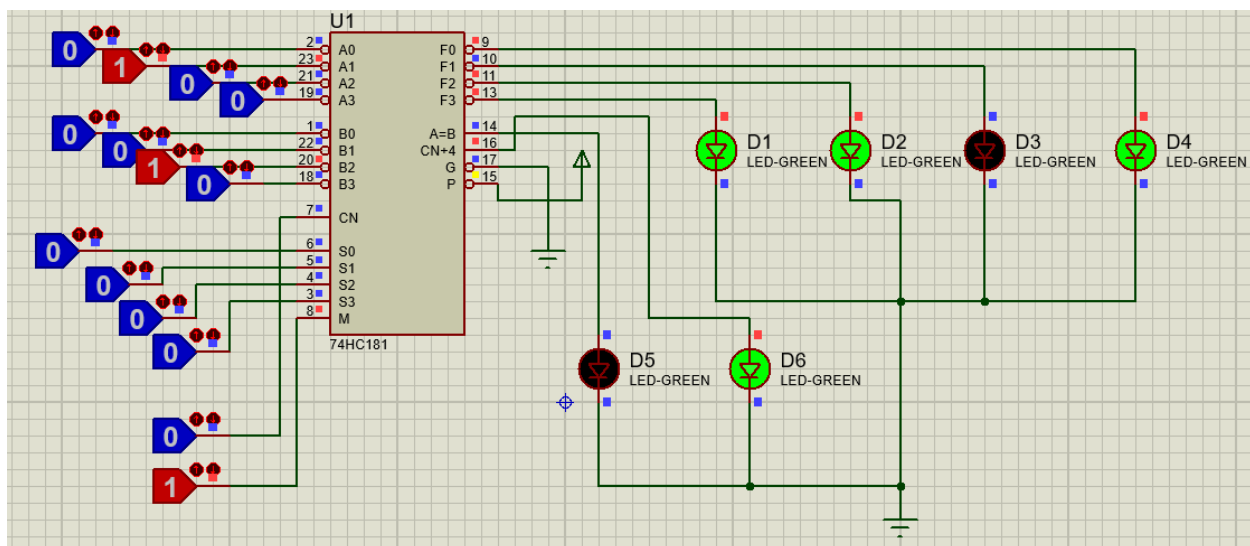


ورودی 0001

Arithmetic ○

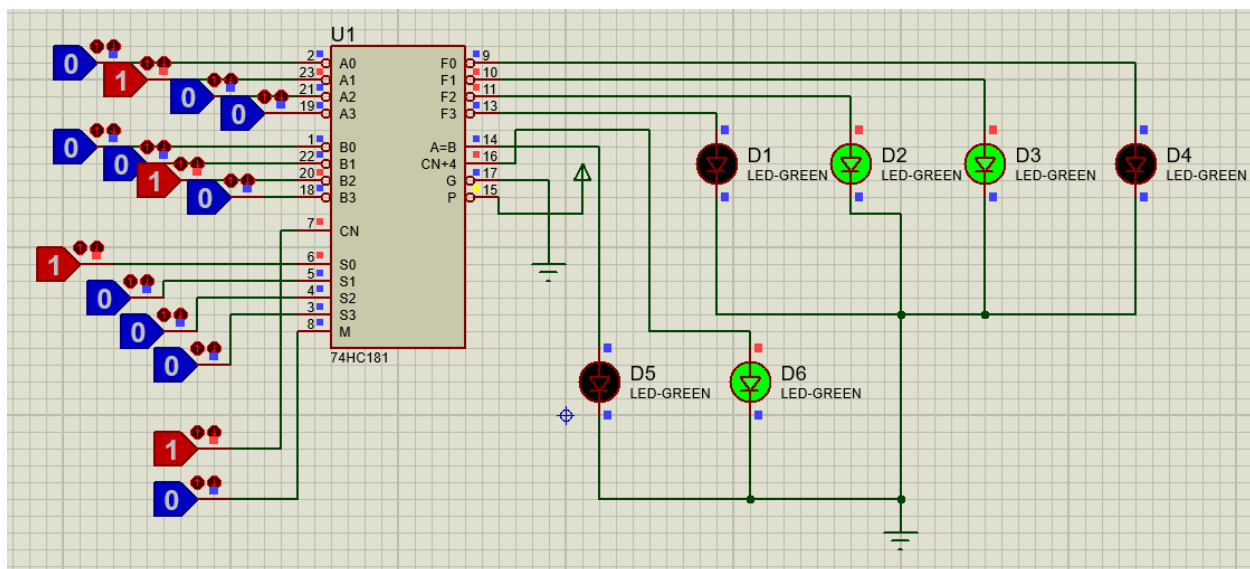


Logic ○

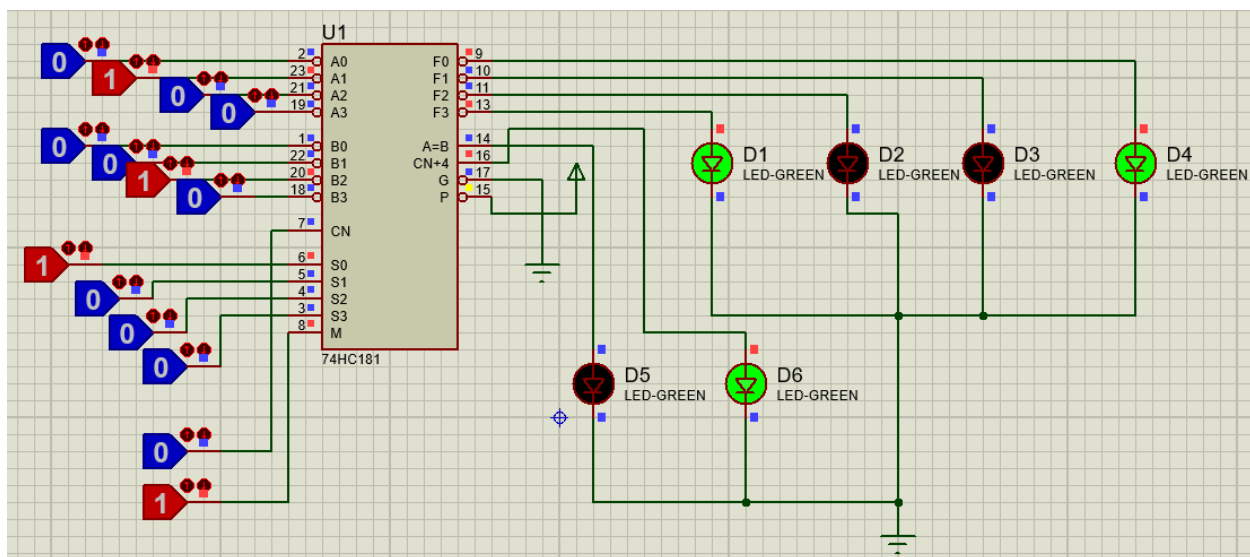


ورودی 0010.

Arithmetic ○

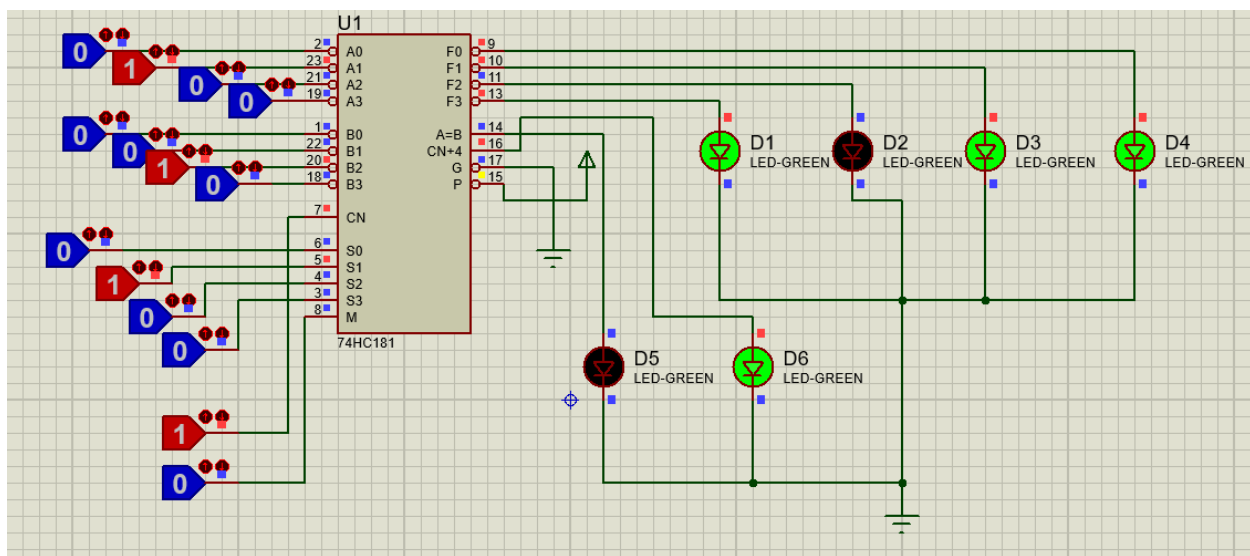


Logic ○

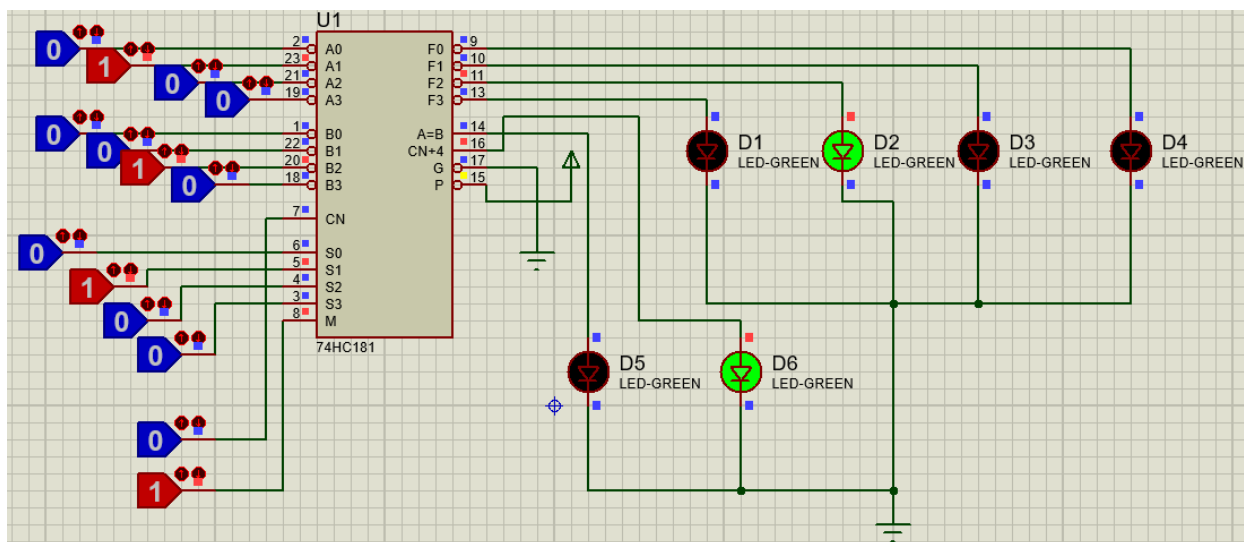


• ورودی 0011.

Arithmetic ○

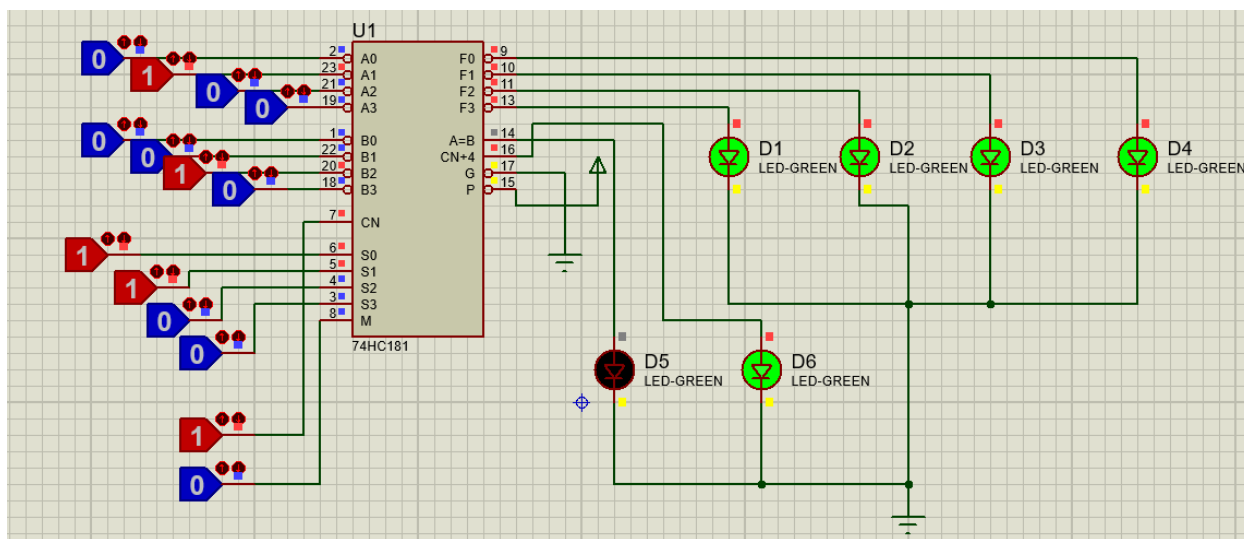


Logic ○

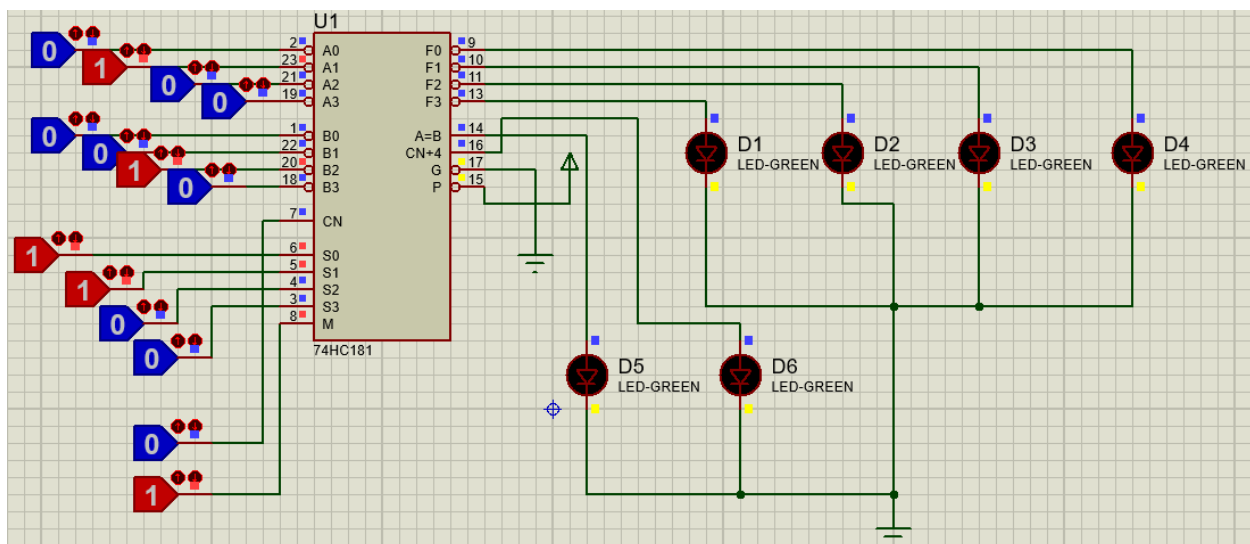


• ورودی 0100:

Arithmetic ○

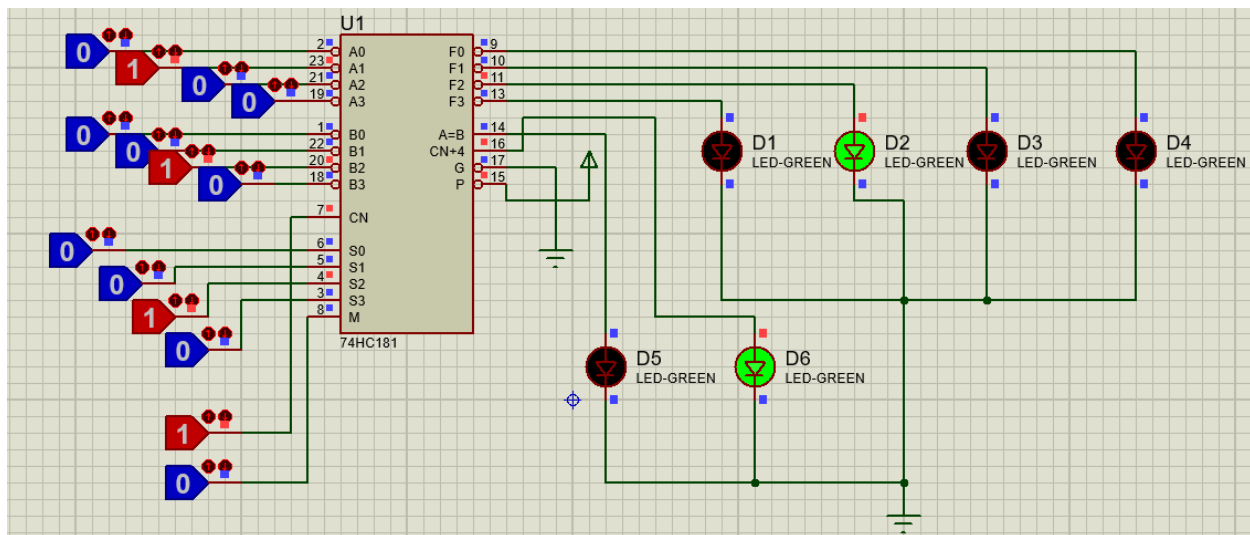


Logic ○

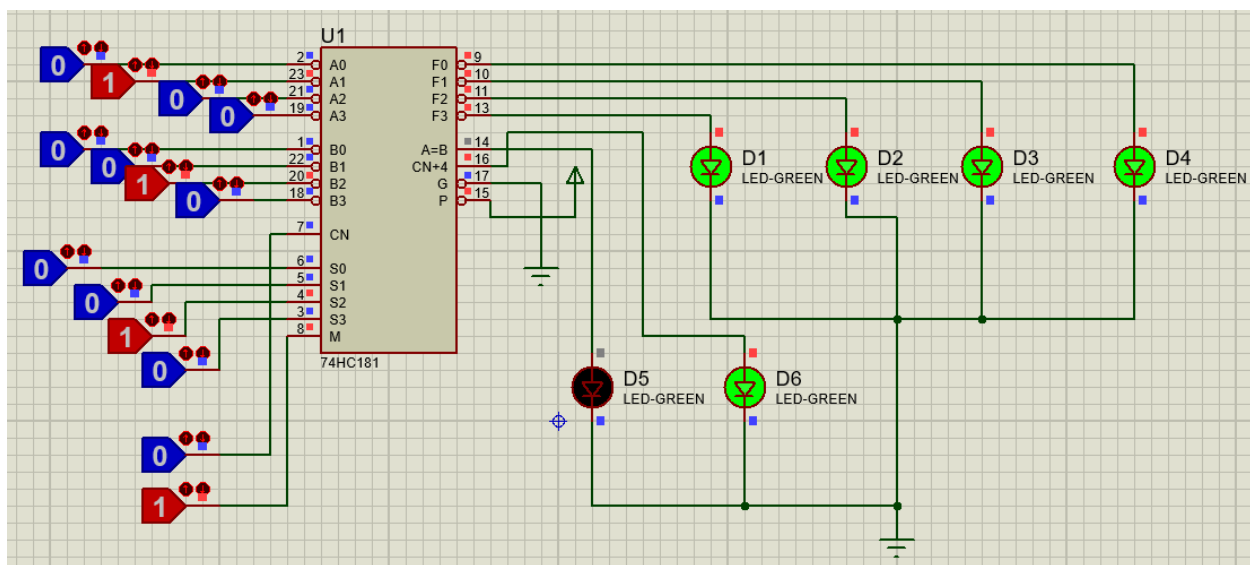


• ورودی 0101.

Arithmetic ○

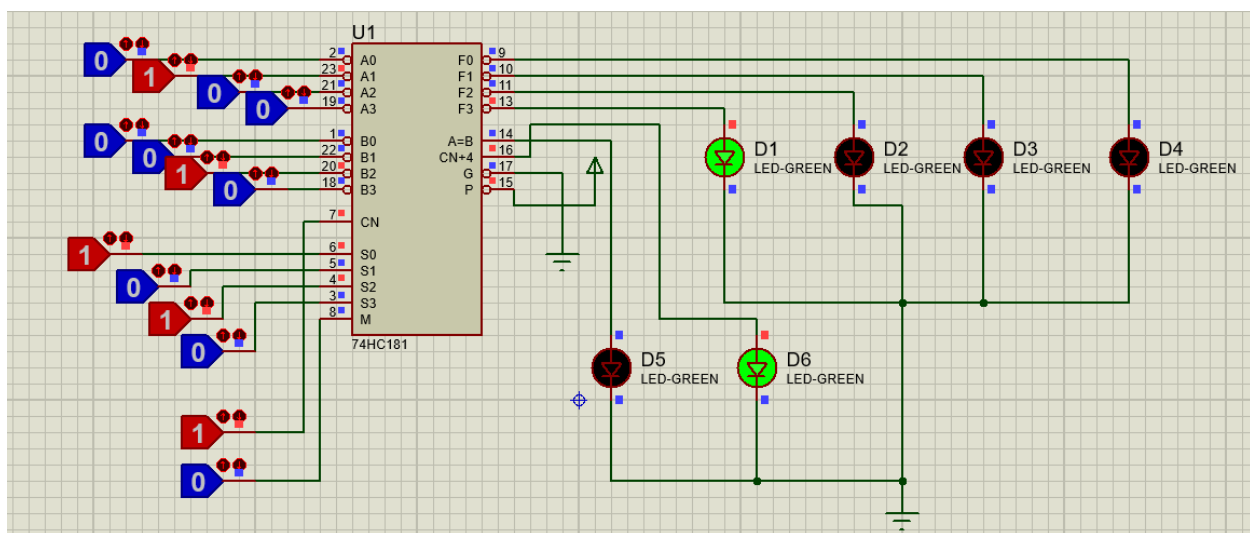


Logic ○

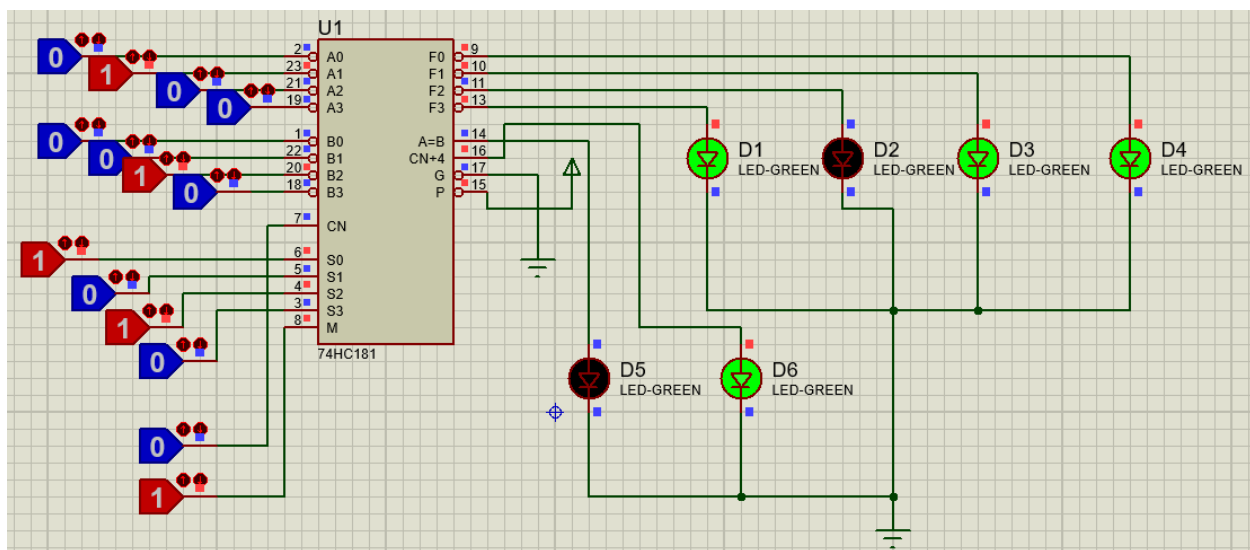


• ورودی 0110

Arithmetic ○

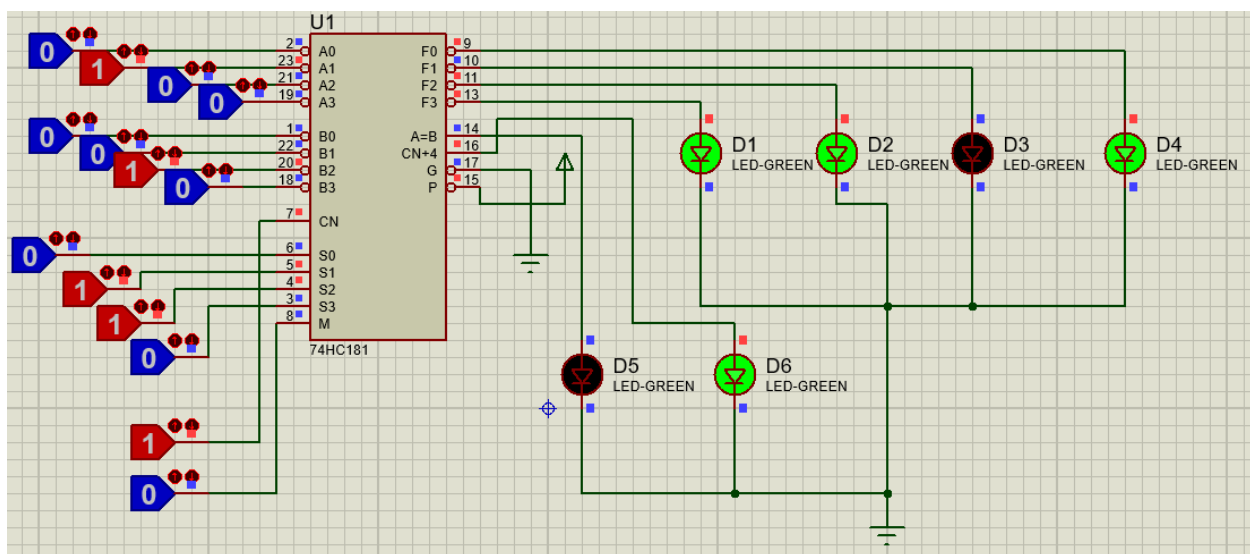


Logic ○

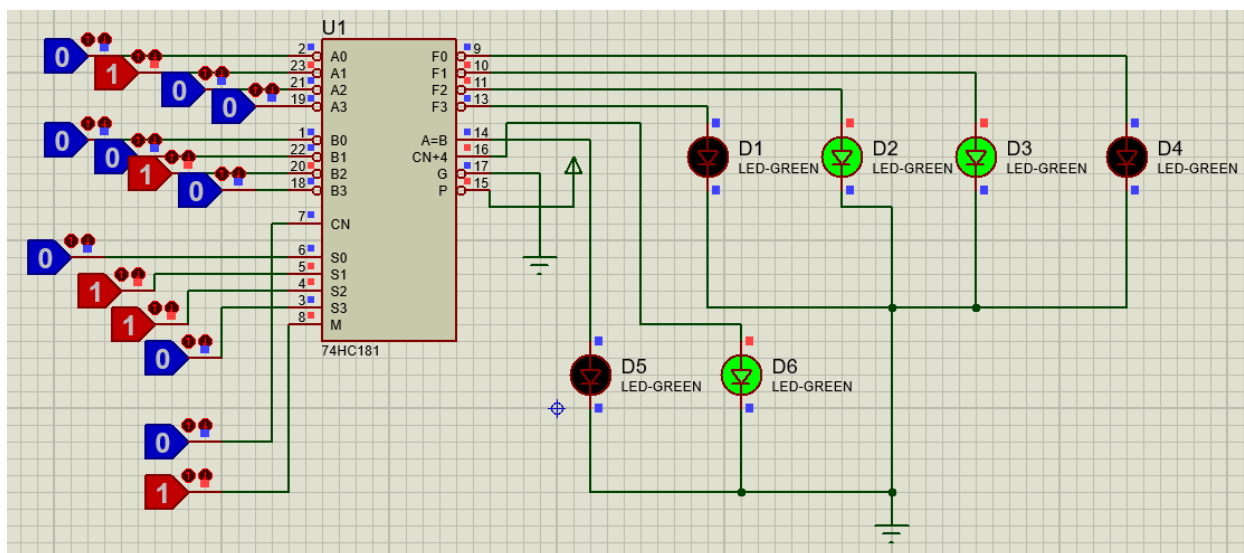


• ورودی 0111

Arithmetic ○

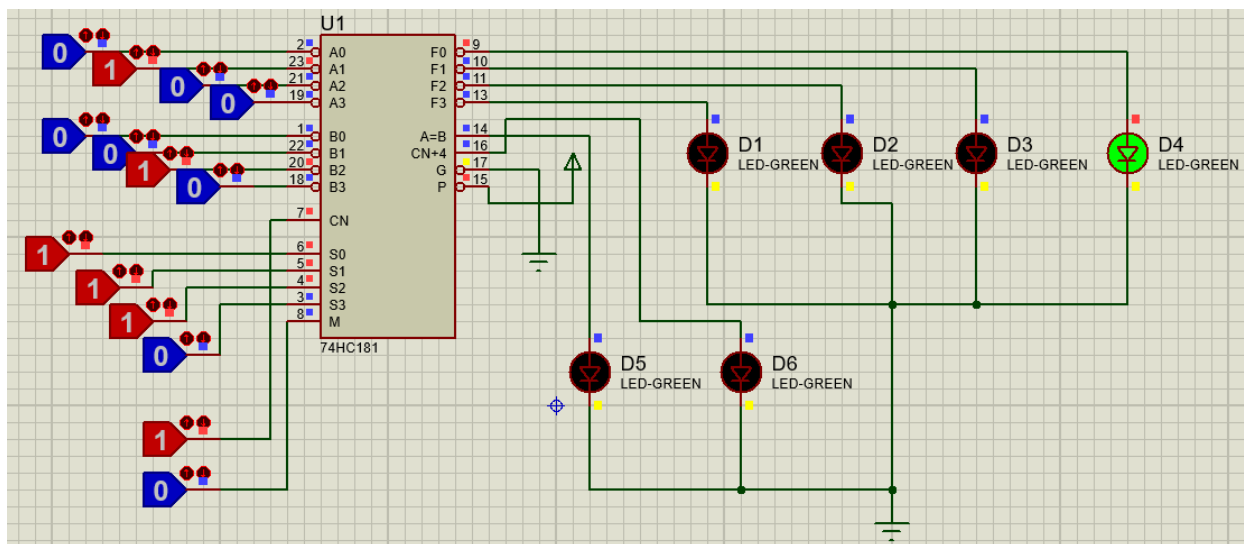


Logic ○

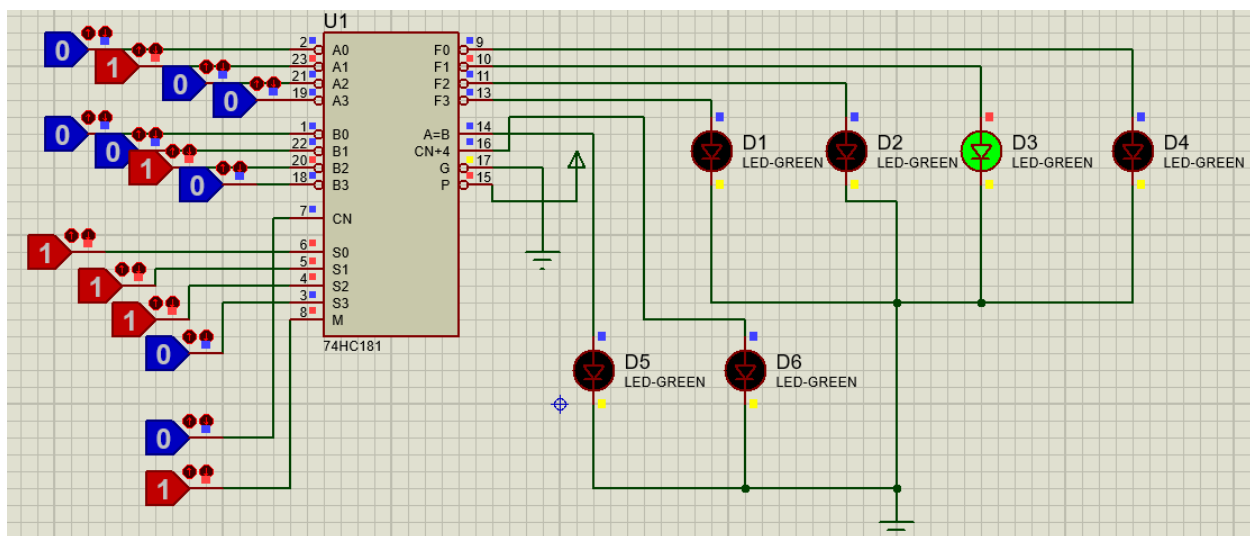


• ورودی 1000:

Arithmetic ○

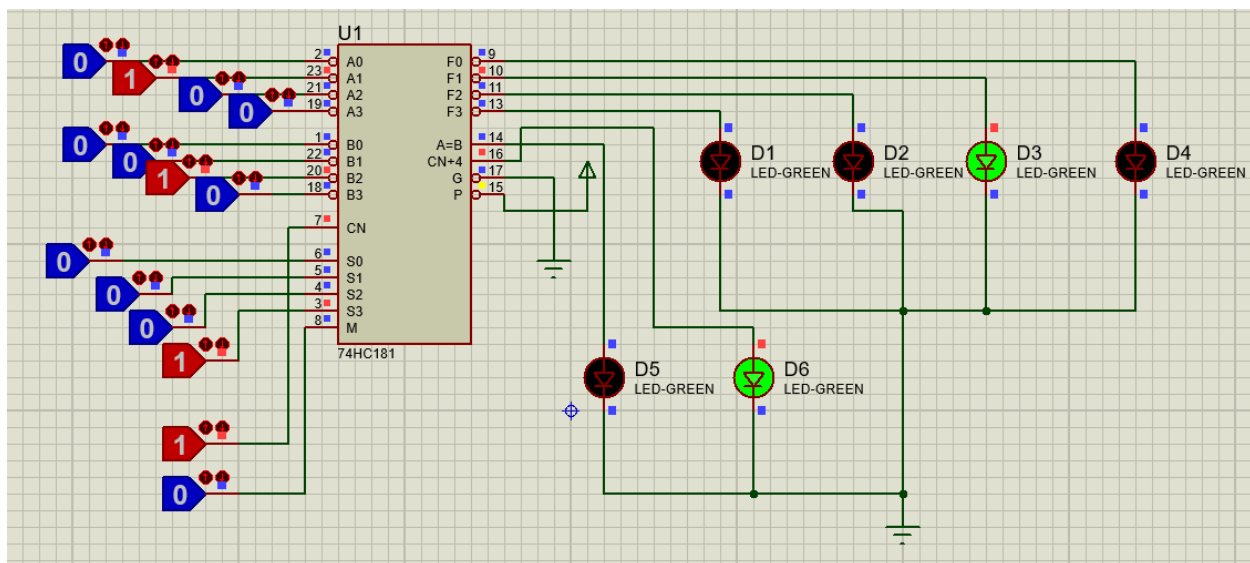


Logic ○

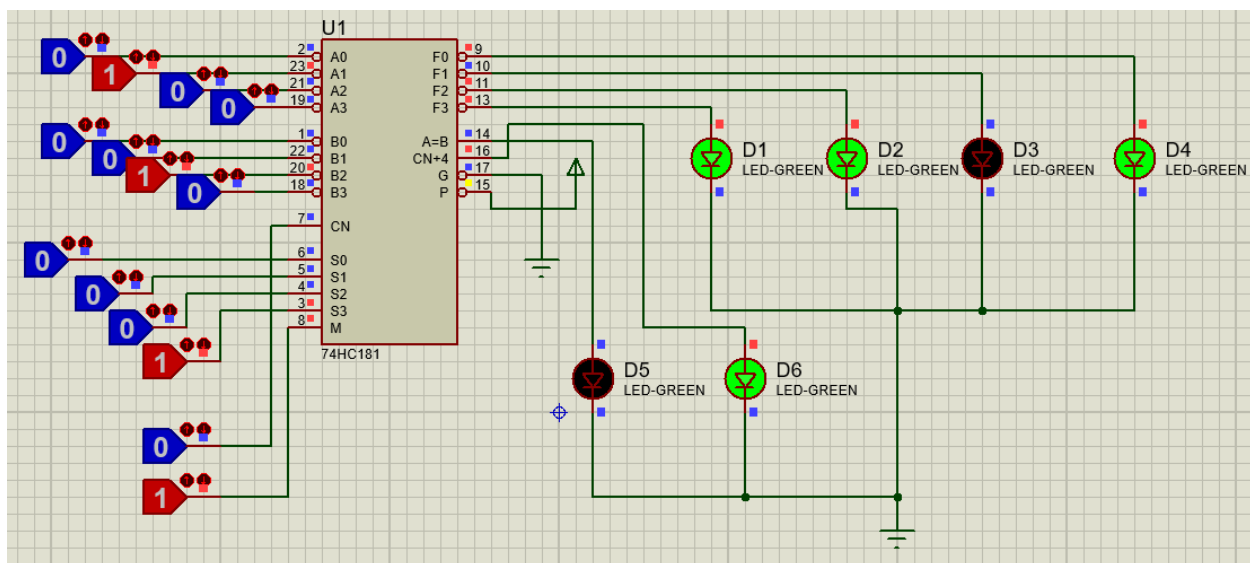


• ورودی 1001:

Arithmetic ○

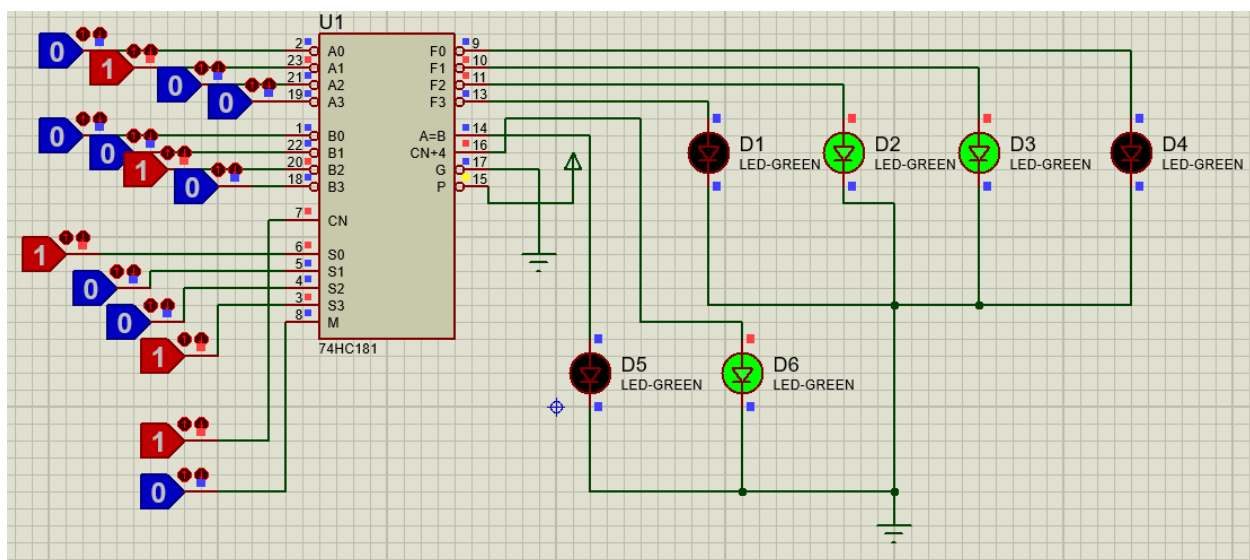


:Logic ○

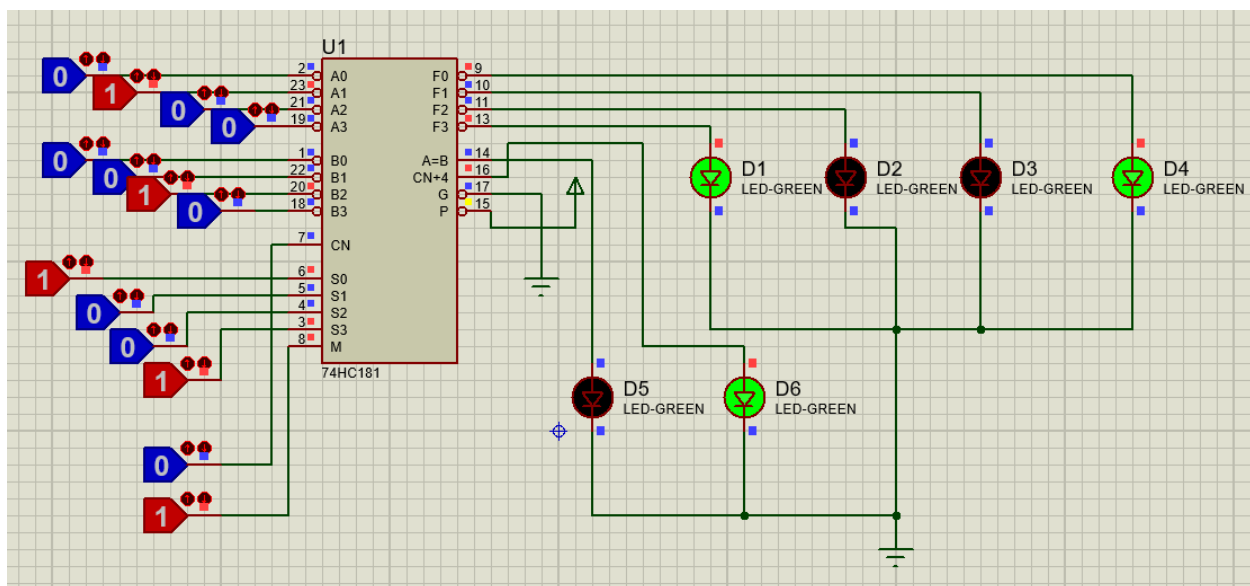


• ورودی 1010:

:Arithmetic ○

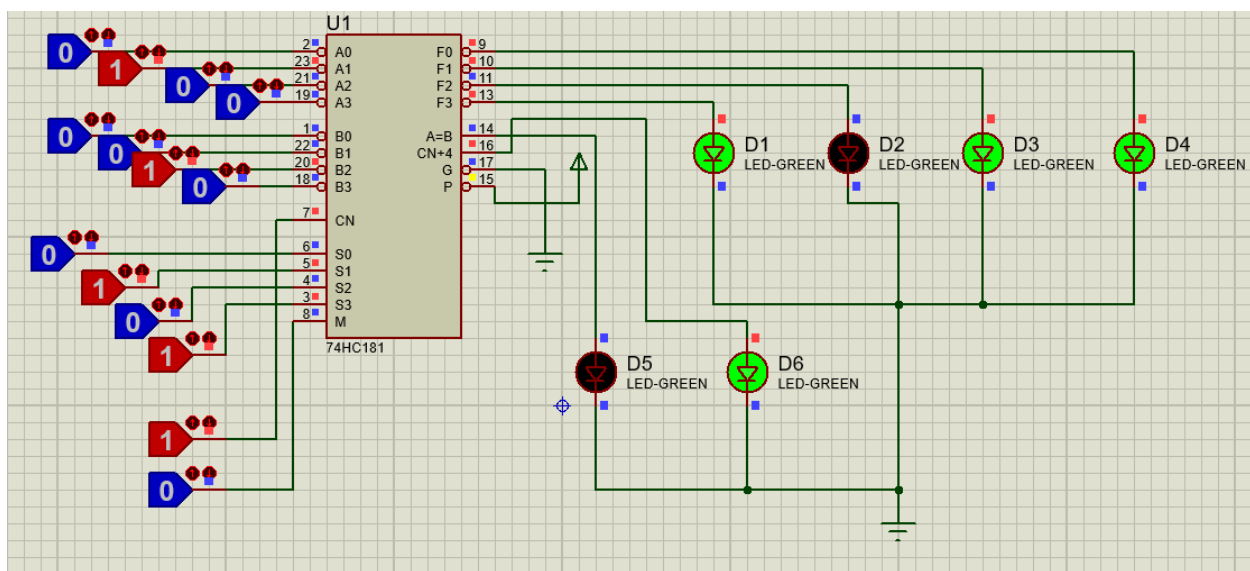


Logic ○

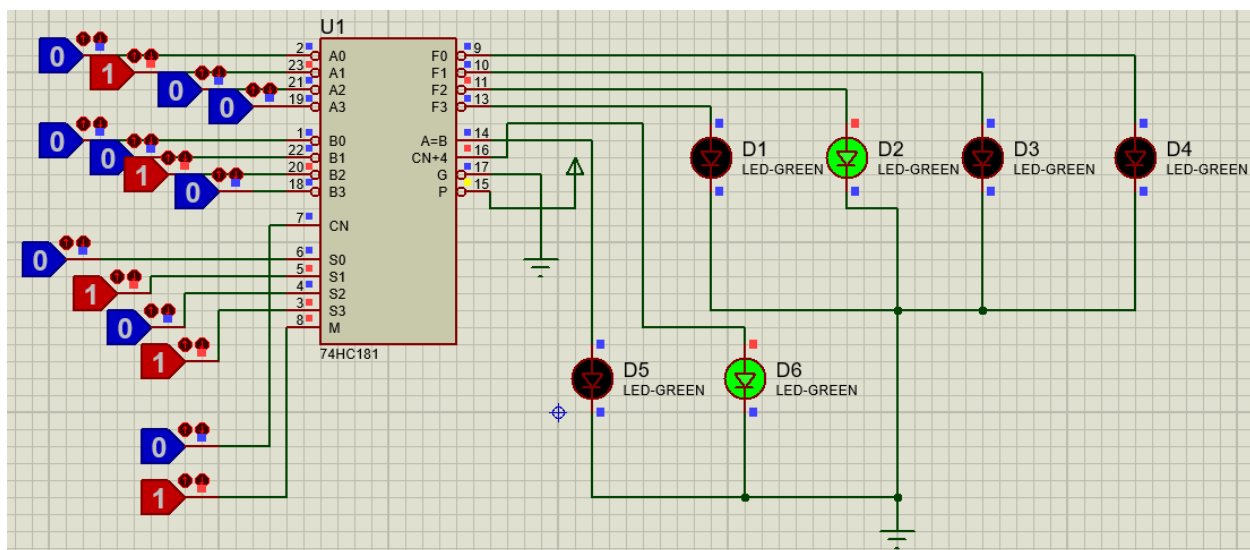


• ورودی 1011:

Arithmetic ○

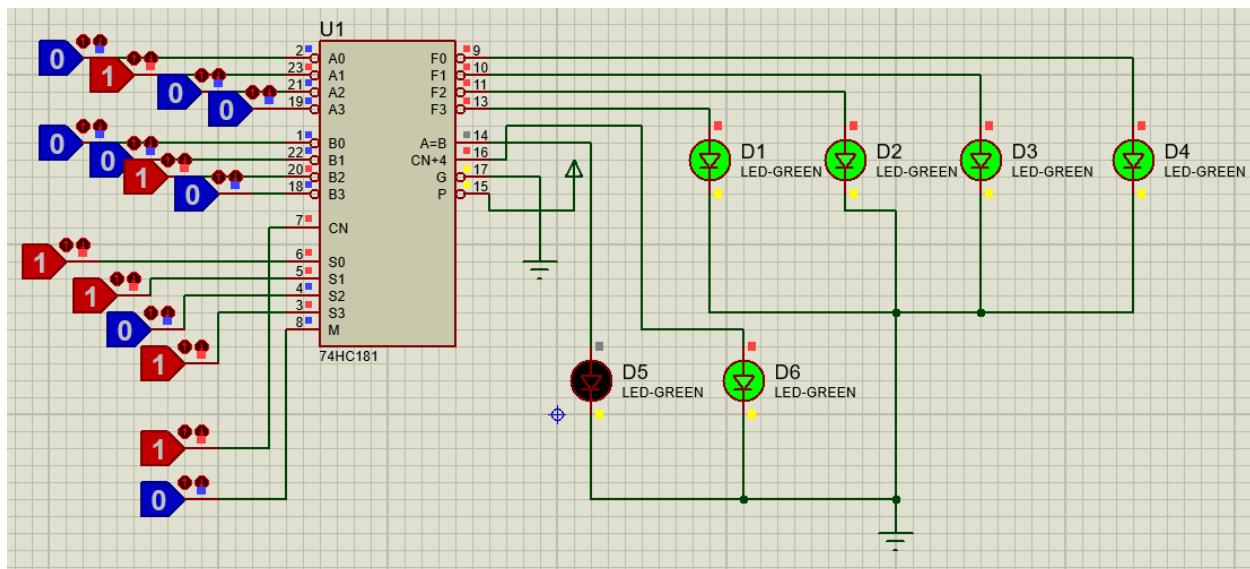


Logic ○

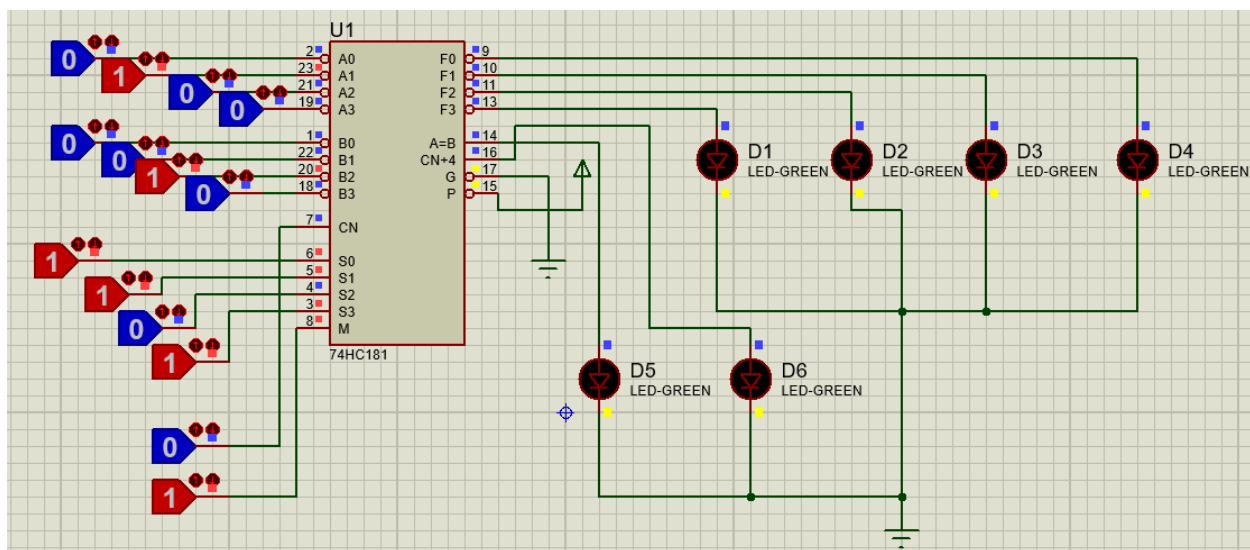


• ورودی 1100:

Arithmetic ○

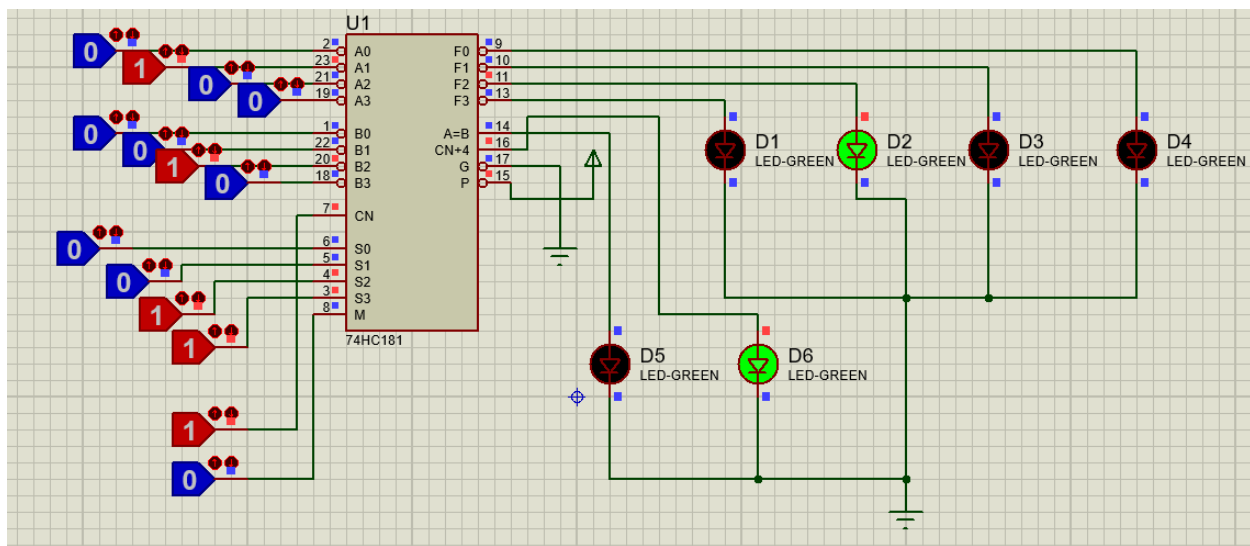


Logic ○

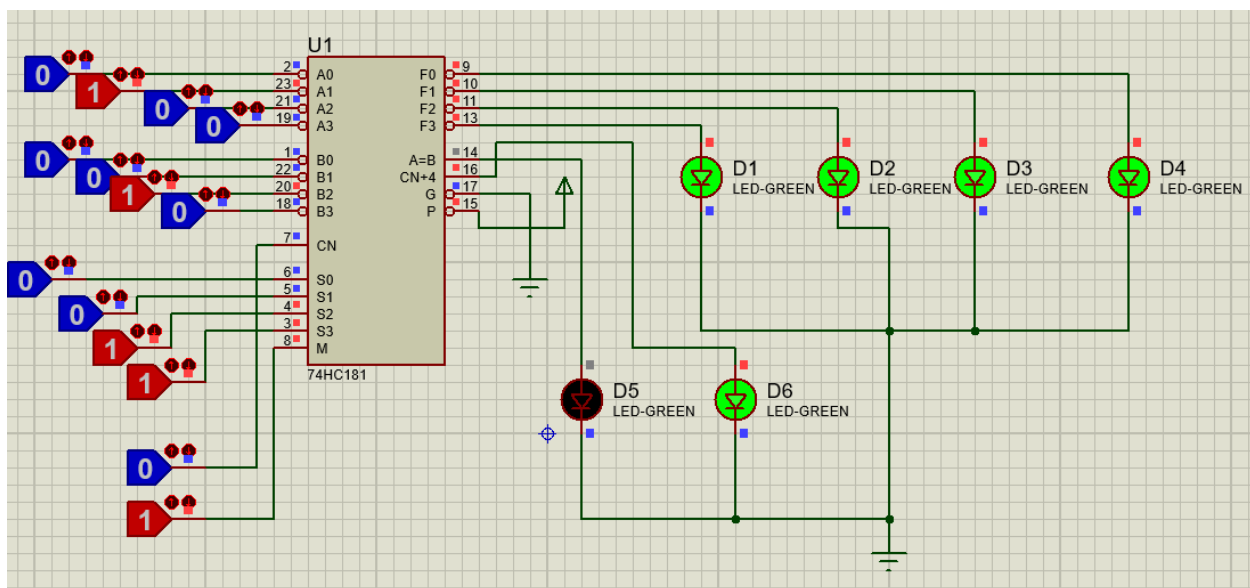


• ورودی 1101:

Arithmetic ○

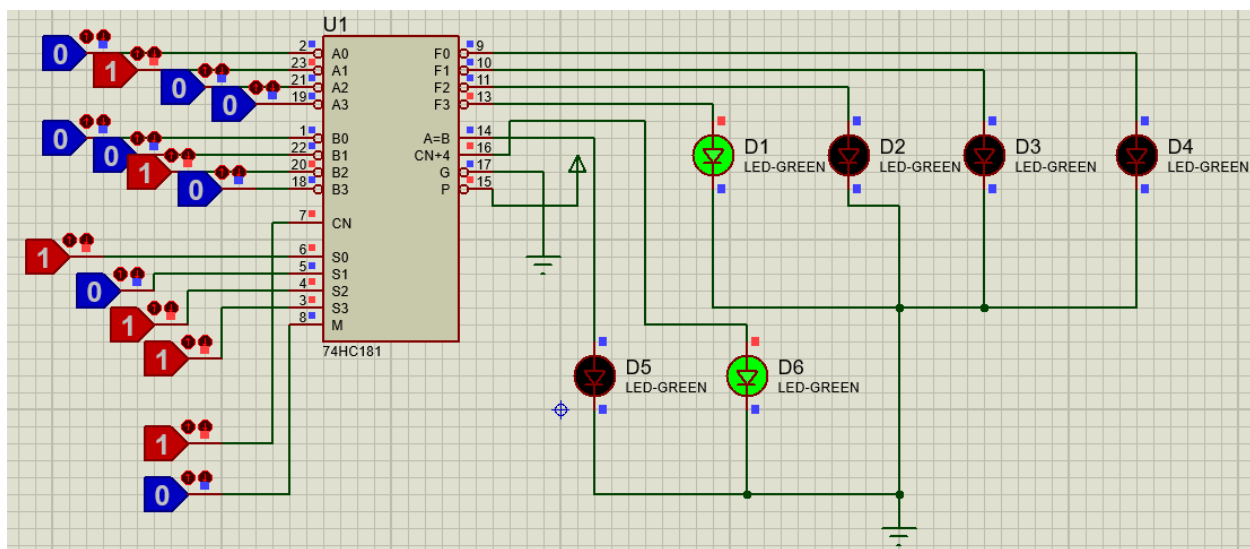


Logic ○

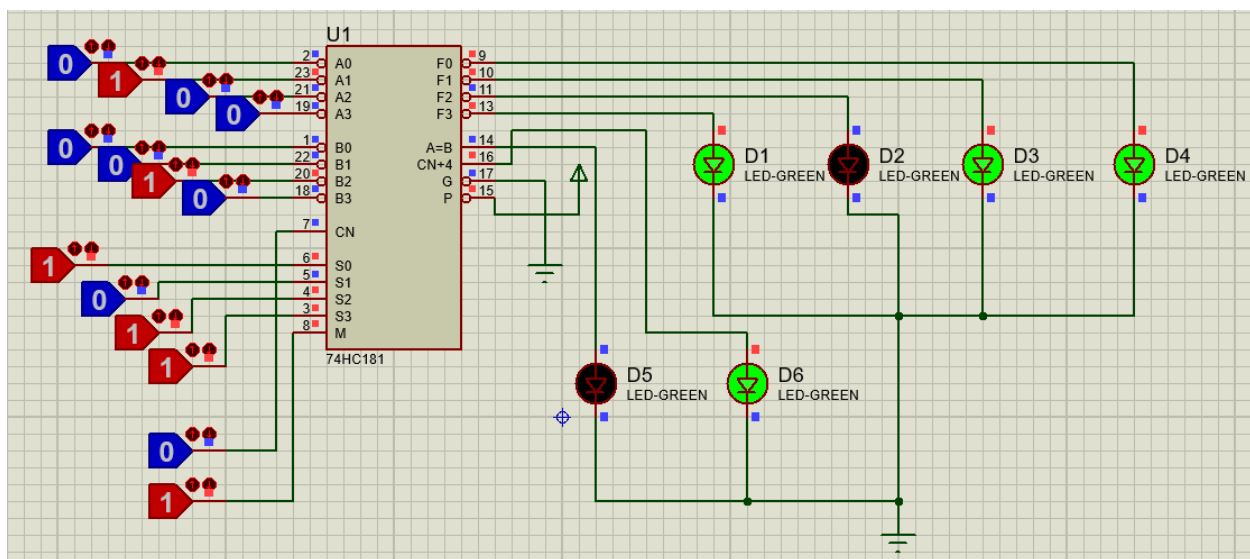


• ورودی 1110:

Arithmetic ○

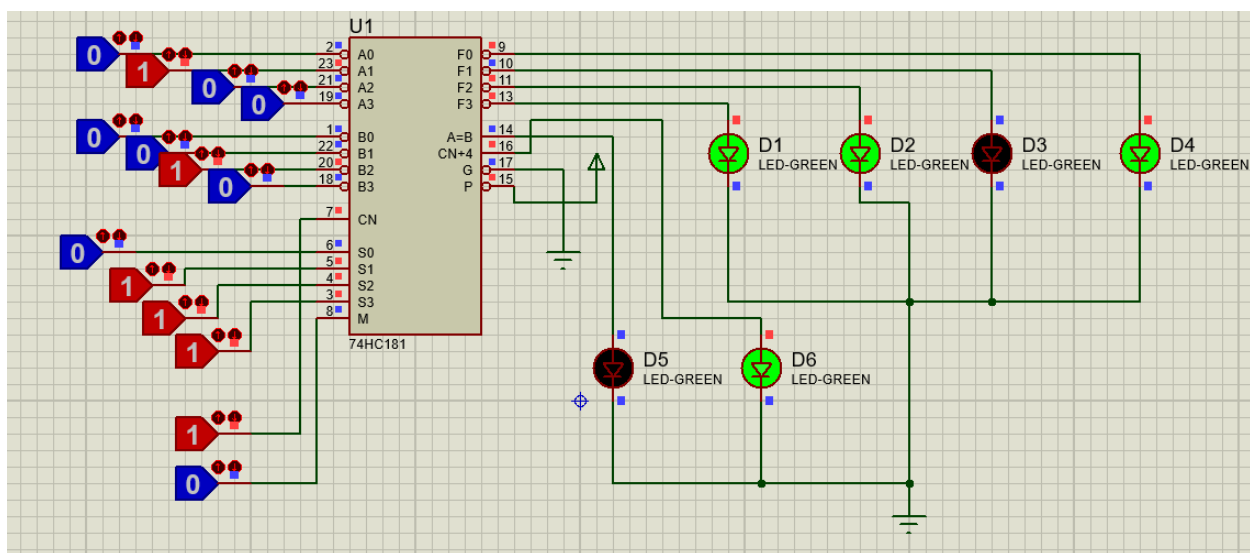


Logic ○

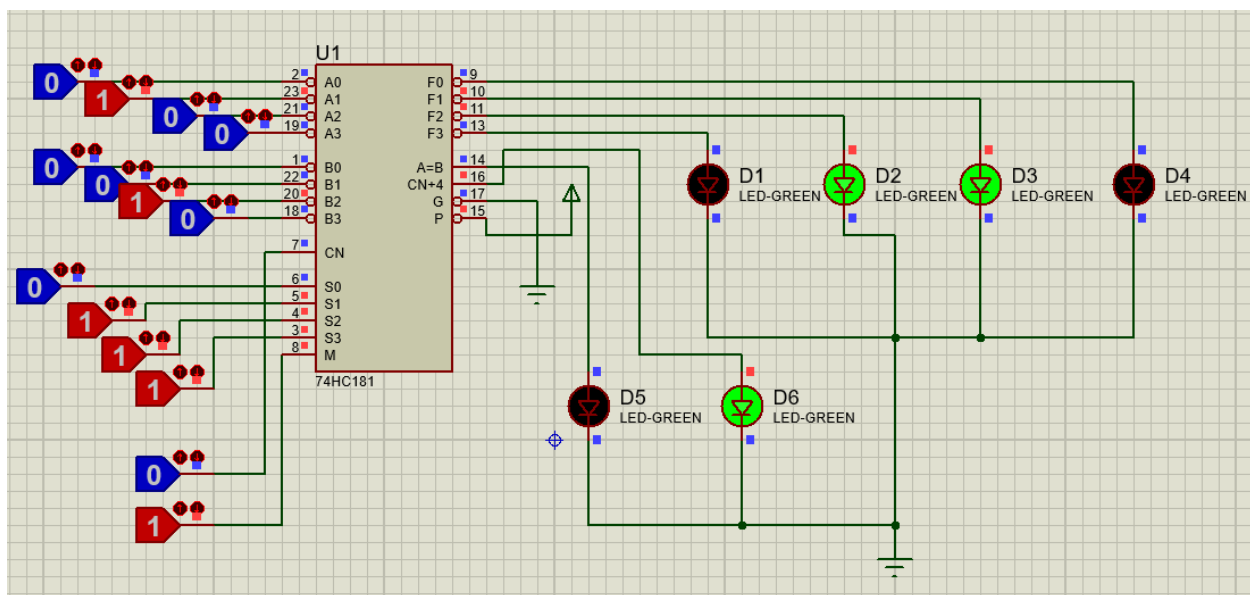


• ورودی 1111:

Arithmetic ○

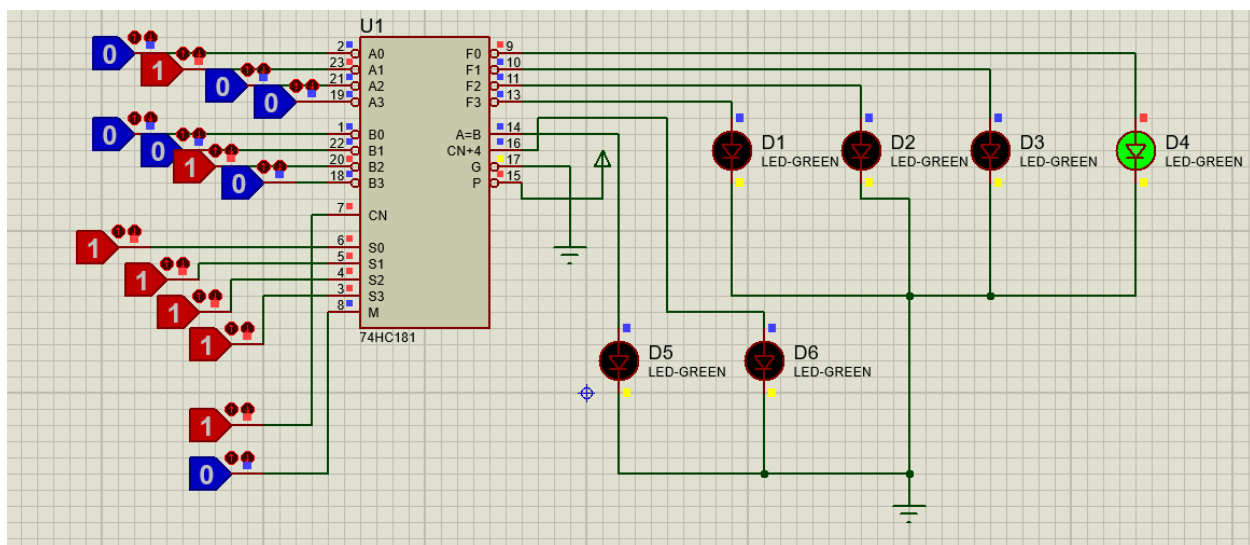

Logic ○

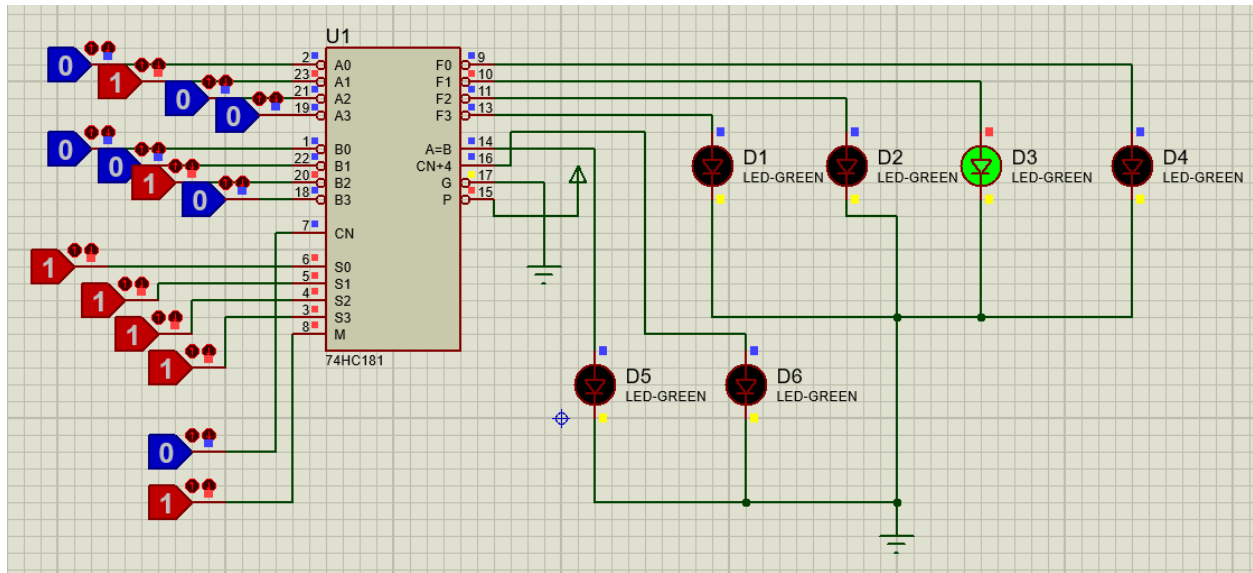

گزارش بستن مدار alu (تراشه 74181 LS):

در تسک بعدی‌ای که انجام دادیم، سپس به سراغ پیاده‌سازی مداری رفتیم که در آن از تراشه 74181 LS استفاده شده بود. در این مرحله، ابتدا مطابق با آزمایش‌های قبلی، بردبرد را متصل کردیم و منبع تغذیه و ولتاژ GND را به آن متصل کردیم، همین‌طور ولت‌متر را نیز متصل کردیم. سپس به تعداد چهار تا LED برداشتیم و متصل کردیم به خروجی‌ها تا در صورت یک شدن هر خروجی، متوجه یک شدن آن بشویم و همچنین قبل از متصل کردن خروجی‌ها به LEDها، یک مقاومت قرار دادیم تا LEDها آسیب نبینند. سپس پس از متصل کردن مدار، آن را برای دو تا ورودی مختلف تست کردیم و نتیجه را چک کردیم که درست بود.

آموخته‌های این جلسه:

در این جلسه نحوه کار کردن با تراشه‌های سطح بالاتری مانند ALU، یاد گرفتیم و یادآوری شد. سپس استفاده از شیت‌های هرکدام از این ماژول‌ها و نحوه عملکردشان آشنا شدیم. همچنین استفاده از المان‌های مختلف در پروتئوس را یاد گرفتیم و نحوه متصل کردن آن را نیز از روی شیت متناظر با آن دیدیم. همچنین در این جلسه نحوه استفاده از ورودی داینامیک در پروتئوس (ورودی‌های logic state) را یاد گرفتیم و در مدار از آن استفاده کردیم و کار را به مقدار خیلی زیادی راحت تر کردیم.